
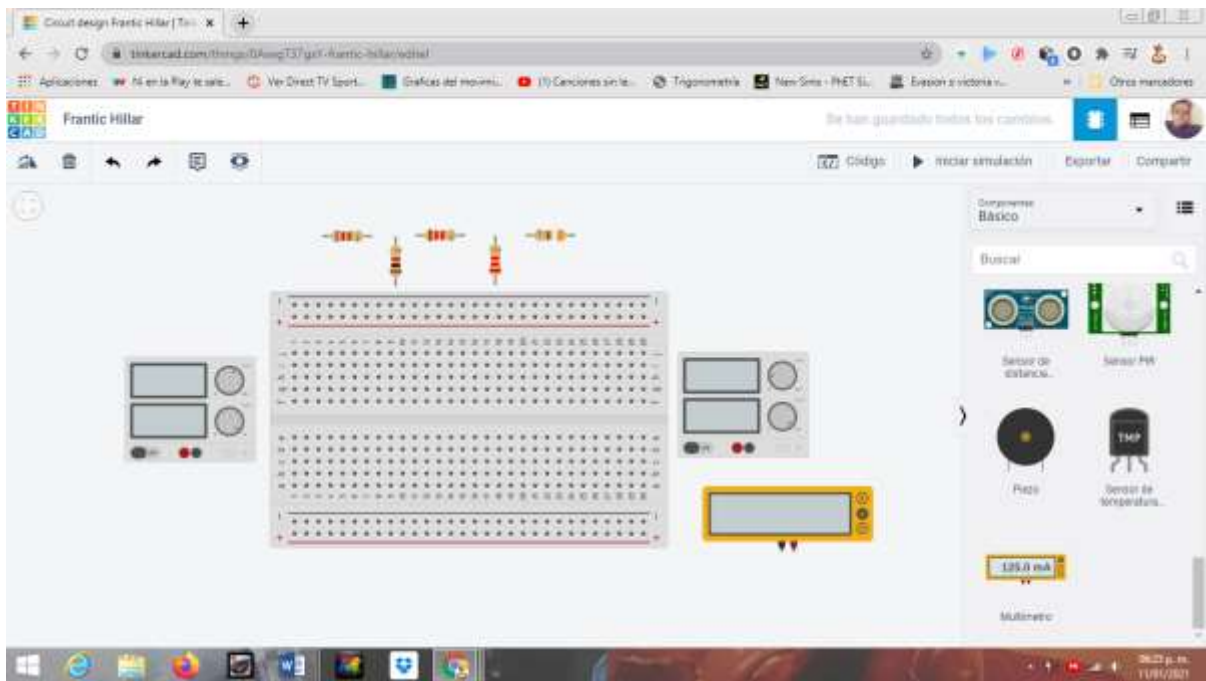



## Anexos

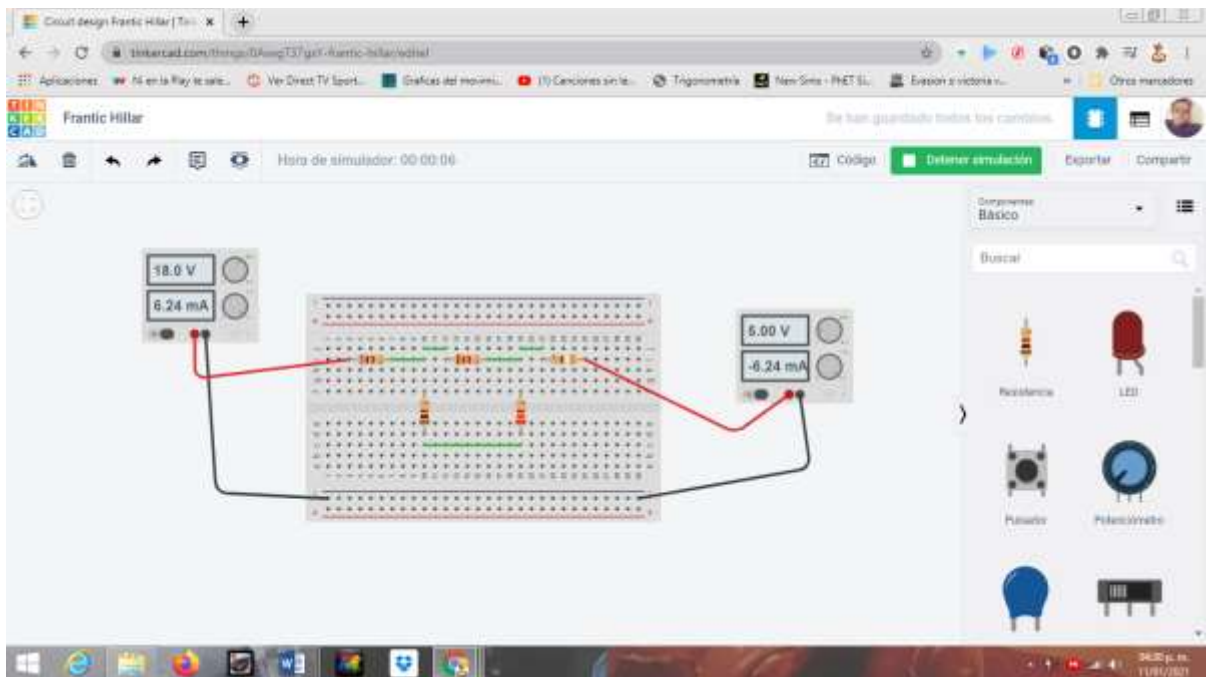


### 1.1 Tomamos los materiales para el circuito



### 1.2 Armamos el circuito

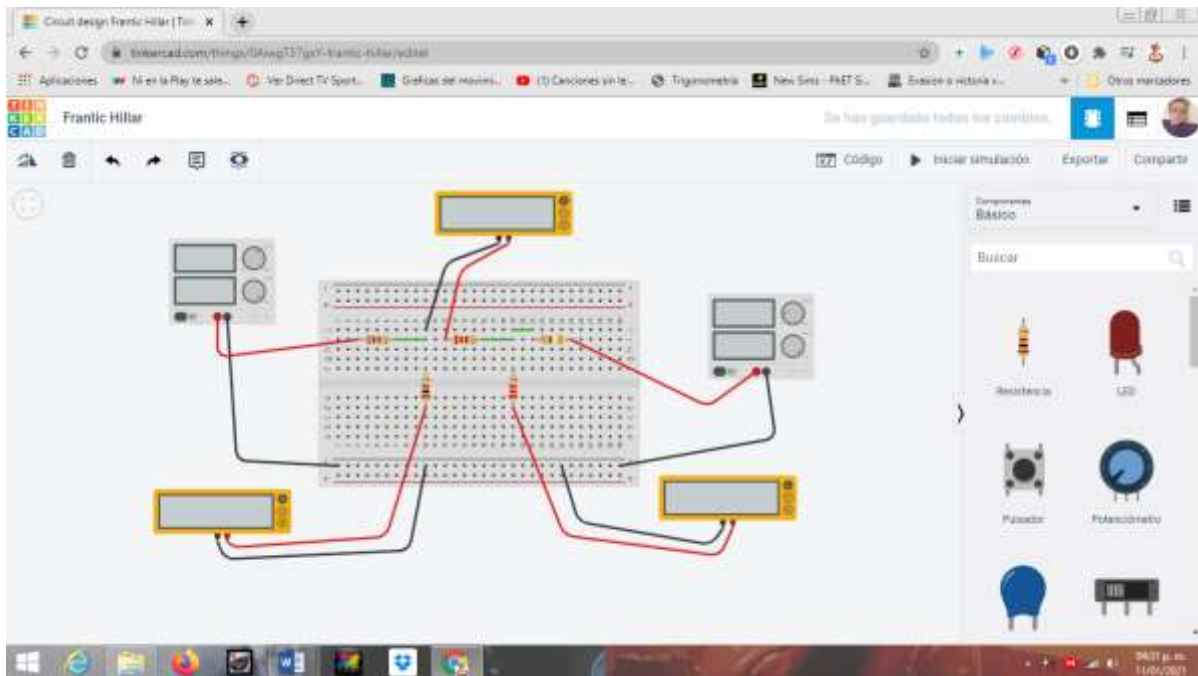
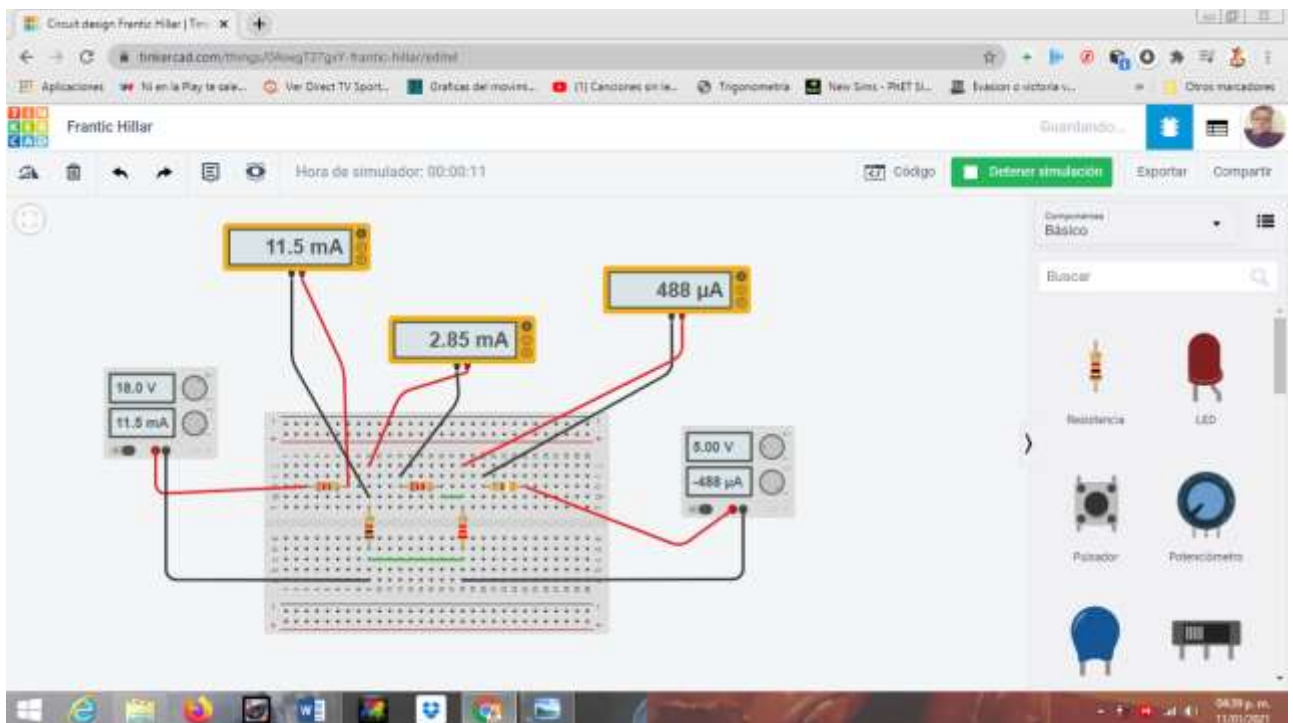
### 1.3 Utilizamos los multímetros para obtener los resultados de amperaje y voltaje



### 1.4 Obtenemos los resultados utilizando los amperímetros